 


Flip-Flops Sincronizados – tipo D

Um FF sincronizado depende diretamente de pulsos de clock para a sua liberação (enable). Veja abaixo um FF do tipo D implementado a partir de um FF RS básico.



Analisando o circuito acima, observa-se que, se o pulso de clock for igual a zero, a entrada D estará bloqueada.

D	CK	Q _{n+1}	Q _{n+1} '	Modo de operação
1	0	Q _n	Q _n '	bloqueado
0	0	Q _n	Q _n '	bloqueado
1	1	1	0	set
0	1	0	1	reset

Q_{n+1} é a condição da saída após a aplicação do pulso de clock e Q_{n+1}' é o seu complemento.

ENTRADAS ASSÍNCRONAS

PR (preset)

CLR (clear)

Essas entradas são denominadas assíncronas por se sobreporem às demais entradas, em outras palavras, elas controlam o funcionamento do FF.

PR significa pré-setamento

CLR significa pré-resetamento

Quando essas entradas forem ativas em 1, na condição PR = 1 e CLR = 0, o FF estará setado, qualquer que seja a condição das demais entradas. Caso elas sejam ativas em 0, na condição PR = 0 e CLR = 1 o seu modo de operação também será setado, qualquer que seja a condição das demais entradas.

A figura a seguir mostra um FF RS com entradas PR e CLR, implementado com portas NOR e AND, e com entrada de sincronização EN, isto é, o controle ou habilitação é feito em nível (0 ou 1).

OBS: FF RS controlados por nível (EN), são também conhecidos como Latch.

 


Tabela da verdade

PR	CLR	EN	R	S	Q _{n+1}	Q _{n+1} '	Modo de operação
0	1	X	X	X	0	1	
1	0	X	X	X	1	0	
1	1	X	X	X	0	0	proibido
0	0	0	X	X	Q _n	Q _n '	
0	0	1	0	0	Q _n	Q _n '	
0	0	1	0	1	1	0	
0	0	1	1	0	0	1	
0	0	1	1	1	0	0	proibido

X – significa don't care (pouco importa) – esses níveis lógicos podem ser 0 ou 1

1º caso: PR = 0 e CLR = 0

Neste caso as entradas adicionais PR e CLR não influem no funcionamento do FF, isto é quem controla o circuito são as entradas R, S e EN.

2º caso: PR = 1 e CLR = 0

Neste caso o FF estará sempre setado, independentemente das entradas R, S e EN.


3º caso: PR = 0 e CLR = 1

Neste caso o FF estará sempre resetado, independentemente das entradas R, S e EN.

4º caso: PR = 1 e CLR = 1

Neste caso o FF entrará em modo proibido, situação esta que deve ser evitada.

 A figura a seguir mostra um FF RS com entradas PR e CLR, implementado com portas NOR e AND, e com entrada de sincronização CK, isto é, o controle ou habilitação é feito em transição L-H ou H-L.



Neste caso, a habilitação do circuito será feita na transição L-H, ou seja, na subida do pulso de clock ou borda positiva.


A subida do pulso de clock será representada por “↑”

A descida do pulso de clock será representada por “↓”

Tabela da verdade


PR	CLR	CK	R	S	Q _{n+1}	Q _{n+1} '	Modo de operação
0	1	X	X	X	0	1	
1	0	X	X	X	1	0	
1	1	X	X	X	0	0	proibido
0	0	↓	X	X	Q _n	Q _n '	veja OBS:
0	0	↑	0	0	Q _n	Q _n '	
0	0	↑	0	1	1	0	
0	0	↑	1	0	0	1	
0	0	↑	1	1	0	0	proibido

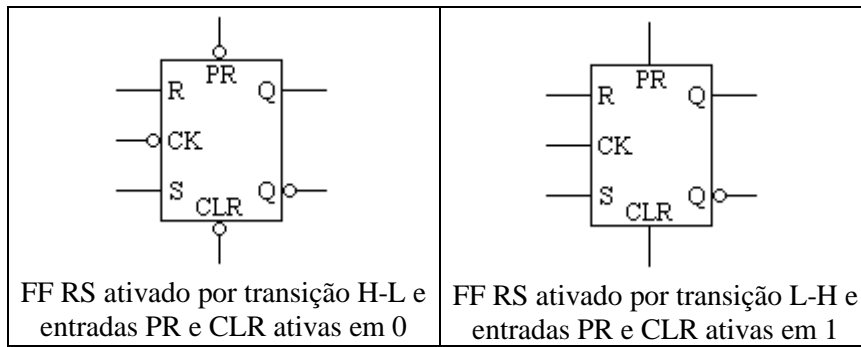OBS: Veja que, na descida do pulso (transição H-L) de clock as entradas R e S não influem no funcionamento do circuito, uma vez que o FF é ativo na transição L-H.




SIMULAÇÃO NO EWB

 Modo de operação RESET
 $CLR = 0$ e $PR = 0$
 Clock = 1
 $R = 1$ e $S = 0$




 A figura a seguir mostra um FF RS com entradas PR e CLR implementado com portas NAND. É importante observar neste circuito que, as entradas PR e CLR são ativas em 0 (zero) e o pulso de clock ativa o FF na transição H-L (borda negativa).



Veja a seguir a análise gráfica.

 Neste caso, como as entradas CLR e PR são ativas em 0, a condição inicial do FF é resetada, pois $\text{CLR} = 0$ e $\text{PR} = 1$.



SIMULAÇÃO NO EWB

Condição de funcionamento: SET

$$\text{CLR}' = 1$$

$$\text{PR}' = 0$$

$$\text{CK}' = X$$

$$R = X$$

$$S = X$$


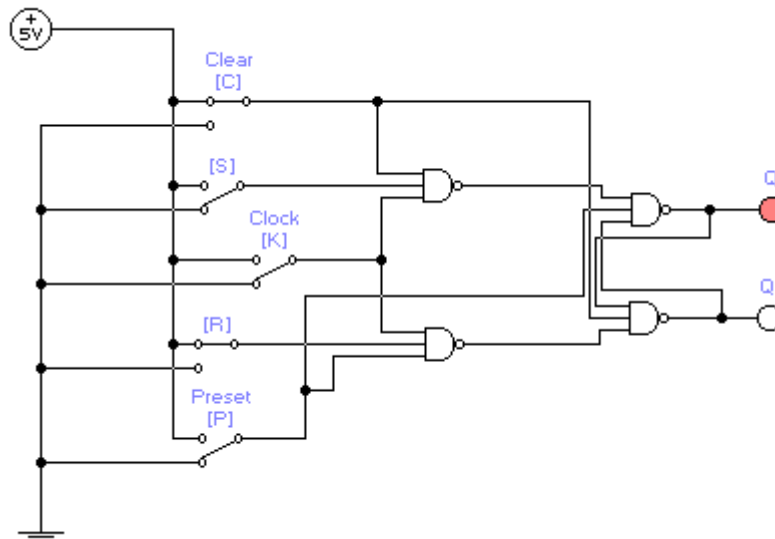


Tabela da verdade

PR'	CLR'	CK'	R	S	Q _{n+1}	Q _{n+1} '	Modo de operação
0	1	X	X	X	1	0	SET
1	0	X	X	X	0	1	RESET
0	0	X	X	X	1	1	PROIBIDO
1	1	0	X	X	Q _n	Q _n	PROIBIDO
1	1	1	0	1	1	0	SET
1	1	1	1	0	0	1	RESET
1	1	1	0	0	0	1	HOLD
1	1	1	1	1	1	1	PROIBIDO

 **IMPLEMENTAÇÃO DE UM FF TIPO “D”
COM ENTRADAS PR e CLR**



ENTRADAS				SAÍDAS	
PR	CLR	CK	D	Q _{n+1}	Q _{n+1} '
0	1	X	X	0	1
1	0	X	X	1	0
1	1	X	X	IND	IND
0	0	↓	X	Q _n	Q _n '
0	0	↑	0	0	1
0	0	↑	1	1	0

A seguir a implementação no EWB, onde as entradas PR e CLR são ativas em 1.
A implementação obedece aos parâmetros da tabela acima.

Condição: PR = CLR = 0 (liberado)

Clock = 1 (liberado)

D = 0 (reset)

SIMULAÇÃO NO EWB

