


FLIP-FLOPS SINCRONIZADOS, COM ENTRADAS "PR" e "CLR"

Os FFs sincronizados podem ter entradas adicionais, denominadas assíncronas, pois estas se sobrepõem às demais.

Essas entradas comumente denominadas PR e CLR (PR=preset e CLR=clear) levam o FF ao estado *set* ou *reset* e são independentes das demais entradas.

A figura a seguir mostra o bloco representativo de um FF RS básico e sua implementação a partir de portas NOR.

 O FF RS básico pode ser implementado também com portas NAND.



Para o circuito acima, será obedecida a tabela da verdade a seguir, levando-se em conta o modo de operação em função das entradas aplicadas em R e S. O circuito acima representa um FF RS não controlado, ou seja, não possui entrada de clock.

R	S	Modo de operação
0	0	Hold
0	1	Set
1	0	Reset
1	1	Ind

Observa-se que o modo de operação desse FF como em qualquer outro FF está diretamente relacionado com suas entradas. Assim, quando $R=0$ e $S=1$ o FF estará operando no modo SET; quando $R=1$ e $S=0$, estará operando no modo RESET; quando $R=0$ e $S=0$, estará operando no modo HOLD (não muda) e quando $R=1$ e $S=1$, estará no modo PROIBIDO (indeterminado). No modo proibido as saídas não se complementam.

Tomemos ainda como exemplo o FF RS básico e completaremos a tabela a seguir a partir de um estado inicial $Q=1$.

Se $Q=1$, então o FF estará operando no modo SET e logicamente o seu complemento Q' estará em 0.

Dizemos então que este é o estado inicial do FF, que chamaremos de " Q_n "; portanto se $Q_n=1$ o seu complemento Q_n' será 0.


Após aplicadas as entradas as saídas se modificarão e então chamaremos de Q_{n+1} (que é o estado da saída após a aplicação da entrada), logicamente o seu complemento será Q_{n+1}' .

Supondo $Q_n = 1$


R	S	Saídas		Modo de operação
		Q _{n+1}	Q _{n+1} '	
0	0	Q _n	Q _n '	Hold
0	1	1	0	Set
1	0	0	1	Reset
1	1	ind	ind	Proibido

As saídas indeterminadas (ind) poderão ser 0 ou 1, o que deve ficar claro, é que elas não se complementam e por isso o modo de operação é PROIBIDO.

 Um FF RS pode ser sincronizado, ou seja, a sincronização é feita através de uma entrada adicional, comumente denominada "clock".



 
Transição L-H, significa que o mesmo é sensível na subida do pulso de clock, enquanto que transição H-L significa que o mesmo é sensível na descida do pulso de clock.



Observe que quando CK=0 o FF não responderá às entradas R e S; quando CK=1, o FF operará normalmente.


Vejamos um exemplo:

 Listar as saídas Q e Q' para os pulsos de clock a até h, no FF a seguir.




Observa-se que as entradas R e S estão sincronizadas pelos pulsos de clock. Assim, a cada pulso de clock teremos um modo de operação compatível.

 Conforme visto anteriormente os pulsos de clock possuem níveis lógicos bem definidos, conforme ilustra a figura a seguir:



Resta agora definir a forma de acionamento do clock para esse FF.

 Esse FF tem o seu clock ativo na transição L-H. A análise seguirá então o critério mostrado a seguir.





Supondo $Q_n=1$ (estado inicial=1) podemos então listar as saídas correspondentes as entradas representadas pelos pulsos *a* até *h*.

Pulsos	R	S	Q_{n+1}	Q_{n+1}'	Modo de operação
a	0	0	1	0	Hold
b	1	1	ind	ind	Proibido
c	0	0	1	0	Hold
d	1	1	ind	ind	Proibido
e	0	0	1	0	Hold
f	1	0	0	1	Reset
g	0	1	1	0	Set
h	1	0	0	1	Reset

ENTRADAS ASSÍNCRONAS – PR e CLR

 Veja a seguir as representações possíveis de um FF RS com entradas PR e CLR.



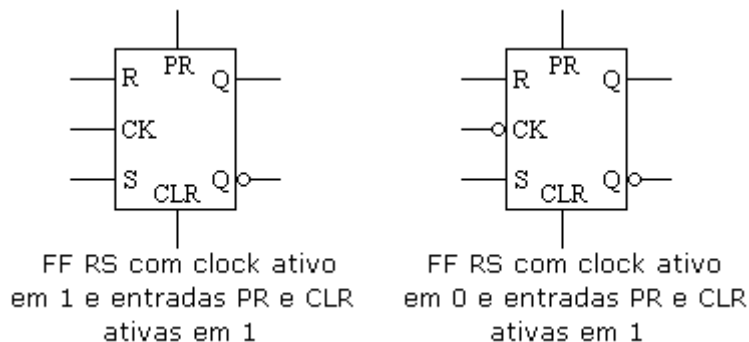


Lembrar que: clock ativo ou sensível em 0 significa a transição negativa do pulso de clock (ou seja H-L - descida); clock ativo ou sensível em 1 significa a transição positiva do pulso de clock (ou seja L-H – subida). Podemos dizer ainda que, a transição L-H representa a borda positiva do pulso de clock enquanto que, a transição H-L representa a borda negativa.

As entradas PR e CLR são sensíveis em nível (0 ou 1).

Por convenção temos: H=high, que significa nível lógico 1 (alto) enquanto que L=low, significa nível lógico 0 (baixo).

 Analisemos o funcionamento das entradas assíncronas PR e CLR através de um FF RS implementado com portas lógicas.



No circuito em análise o clock é ativado na borda positiva, ou seja na transição L-H (subida do pulso).

As entradas PR e CLR são ativas em 1. Portanto, para que o FF funcione normalmente ambas devem estar em nível lógico 0.


PR	CLR	CK	R	S	Q_{n+1}	Q_{n+1}'	Modo de operação
0	1	X	X	X	0	1	Reset
1	0	X	X	X	1	0	Set
1	1	X	X	X	0	0	Proibido
0	0	↓	X	X	Q_n	Q_n'	FF não responde ¹
0	0	↑	0	0	Q_n	Q_n'	Hold
0	0	↑	0	1	1	0	Set
0	0	↑	1	0	0	1	Reset
0	0	↑	1	1	0	0	Proibido

¹ Neste caso o FF não responde, pois seu clock é ativo somente na subida do pulso.


X = don't care (pouco importa) ou seja, quando as entradas PR e CLR comandam o FF as demais entradas, no caso R, S e CK não atuam no FF, podendo estar em nível lógico 0 ou 1.

Análise de um FF tipo D com entradas PR e CLR

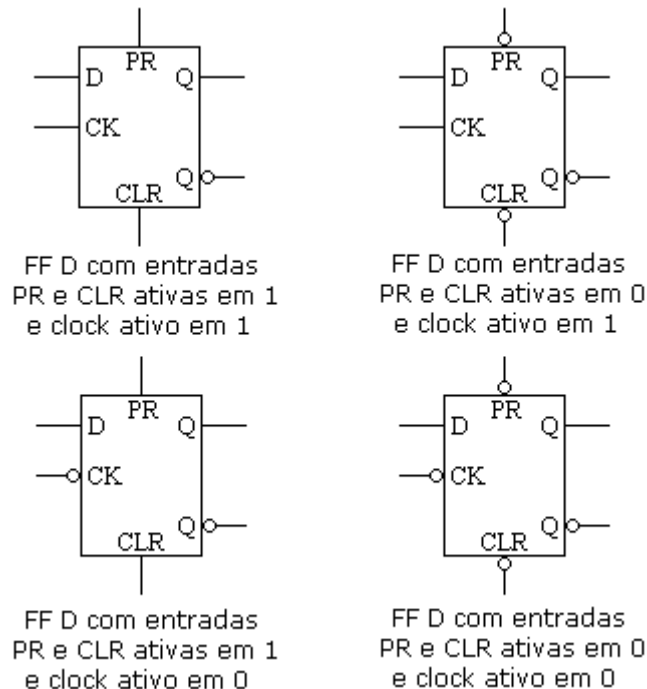O processo de análise é idêntico ao visto anteriormente.



 
O FF D em relação ao FF RS tem a vantagem de eliminar o estado proibido, visto que as entradas R e S são interligadas através de um inversor, conforme ilustra a figura a seguir.



Nestas condições:

- ➔ quando $D=1$ teremos $S=1$ e $R=0$, levando o FF ao modo SET
- ➔ quando $D=0$ teremos $S=0$ e $R=1$, levando o FF ao modo RESET
- ➔ conclui-se também que no mesmo não ocorre o modo de operação HOLD

 O circuito a seguir mostra um FF D com entradas PR e CLR implementado com portas lógicas.






Veja como fica a tabela da verdade.

Condições: PR e CLR ativos em 1 e clock ativo na borda positiva ou transição L-H ou ainda, subida do pulso.

PR	CLR	CK	D	Q_{n+1}	Q_{n+1}'
0	1	X	X	0	1
1	0	X	X	1	0
1	1	X	X	Proibido	Proibido
0	0	↓	X	Q_n	Q_n' ²
0	0	↑	0	0	1
0	0	↑	1	1	0

O FF D somente assume o estado proibido quando possuir as entradas PR e CLR, conforme se pode observar na tabela acima.

   Análise de um FF tipo JK com entradas PR e CLR



O FF JK é um dos mais utilizados, não possuindo estado proibido.


² Neste caso o FF não responderá, pois seu clock é ativo somente na subida do pulso

Veja a seguir o modo de operação do mesmo em função das suas entradas.

J	K	Q	Q'	Modo de operação
0	0	0	0	Hold
0	1	0	1	Reset
1	0	1	0	Set
1	1	0	1	Toggle

A novidade nesse FF é que o modo de operação Toggle, que ocorre quando $J=K=1$, complementa as saídas imediatamente anteriores.

 Façamos uma análise das formas de onda na saída de um FF JK e sua correspondência com as entradas, representadas por pulsos de *a* até *h*.




O clock do FF em questão é sensível à borda negativa, ou seja transição H-L. Teremos então os modos de operação:

- Pulso a: $J=1, K=0 \rightarrow$ set
- Pulso b: $J=0, K=1 \rightarrow$ reset
- Pulso c: $J=0, K=1 \rightarrow$ reset
- Pulso d: $J=0; K=1 \rightarrow$ reset
- Pulso e: $J=1, K=1 \rightarrow$ toggle
- Pulso f: $J=0, K=1 \rightarrow$ reset
- Pulso g: $J=1, K=0 \rightarrow$ set
- Pulso h: $J=0, K=0 \rightarrow$ hold

FF tipo T

O FF tipo T é obtido a partir de um FF JK, onde as entradas J e K são interligadas.

 Neste tipo de FF somente existem os modos de operação HOLD e TOGGLE, porquanto, as entradas J e K somente serão submetidas ao nível lógico 0 e nível lógico 1.




ENTRADAS			SAÍDAS
J	K	T	
0	0	0	Q_n
0	1	-	Não existe
1	0	-	Não existe
1	1	1	Q_n'

Resumidamente teremos a tabela a seguir, supondo $Q_n=0$


T	Q_{n+1}	Q_{n+1}'
0	0	1
1	1	0

 ANÁLISE DAS FORMAS DE ONDA NAS SAÍDAS DE UM FF tipo T PARA 9 PULSOS DE CLOCK



FF JK A COM ENTRADAS PR e CLR

 Um FF JK pode ser implementado a partir de um FF RS, conforme mostra a figura a seguir. Por ser muito versátil, o FF JK é também conhecido como FF universal.




O FF JK nada mais é do que um FF RS realimentado.


Na saída da porta AND "A" temos: $S=J.Q'$

Na Saída da porta AND "B" temos: $S=K.Q$

 Para melhor entender o funcionamento do FF JK a figura na figura a seguir temos o mesmo implementado com portas NAND.



 ANÁLISE DA TABELA DA VERDADE DE UM FF JK COM ENTRADAS PR e CLR



Entradas PR e CLR ativas em 1

Clock sensível na descida do pulso (H-L) – borda negativa

$Q_n=1$ (set)


PR	CLR	J	K	CK	Q_{n+1}	Q_{n+1}'	Modo de operação
1	0	X	X	X	1	0	Set
0	1	X	X	X	0	1	Reset
1	1	X	X	X	ind	ind	Proibido
0	0	X	X	↑	Q_n	Q_n'	O FF não responde ³
0	0	1	0	↓	1	0	Set
0	0	0	1	↓	0	1	Reset
0	0	1	1	↓	1	0	Toggle
0	0	0	0	↓	1	0	Hold

³ O FF não responde pois é sensível apenas à descida do pulso

Completar a tabela da verdade para o circuito integrado 74LS76 (Dual JK Flip-Flop with Set and Clear)

$$Q_n = 0$$

ENTRADAS					SAÍDAS		Modo de operação
PR	CLR	J	K	CK	Q_{n+1}	Q_{n+1}'	

 

QUESTÕES:

- 1 – O que são entradas assíncronas?
- 2 – O que é um FF tipo D?
- 3 – Quais os modos de operação de um FF JK?
- 4 – O que significa modo de operação TOGGLE?
- 5 – O que é um FF tipo T? Qual é sua aplicação principal?
- 6 – Qual é a finalidade das entradas PR e CLR?
- 7 – Em que condições um FF JK pode assumir o estado proibido?
- 8 – Quais os modos de operação que não existem no FF tipo D?
- 9 – Quais os modos de operação que não existem no FF tipo T?
- 10 – Implemente um FF do tipo T com portas lógicas, com entradas PR e CLR ativas em 0 e CK ativo em 1.