

DECODIFICADOR BCD 7 SEGMENTOS PARA UM CARACTERE QUALQUER

Projete um decodificador com entradas BCD, para display BCD 7 segmentos, que atenda a tabela abaixo:

ENTRADAS				DISPLAY	SEGMENTOS						
A	B	C	D		a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0							
0	0	0	1	1							
0	0	1	0	2							
0	0	1	1	3							
0	1	0	0	4							
0	1	0	1	5							
0	1	1	0	6							
0	1	1	1	7							
1	0	0	0	8							
1	0	0	1	9							
1	0	1	0	A							
1	0	1	1	B							
1	1	0	0	C							
1	1	0	1	D							
1	1	1	0	E							
1	1	1	1	F							

seg a

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

seg b

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

seg c

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

seg d

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

seg e

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

seg f

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10


seg g

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

EXPRESSÕES APÓS A SIMPLIFICAÇÃO:

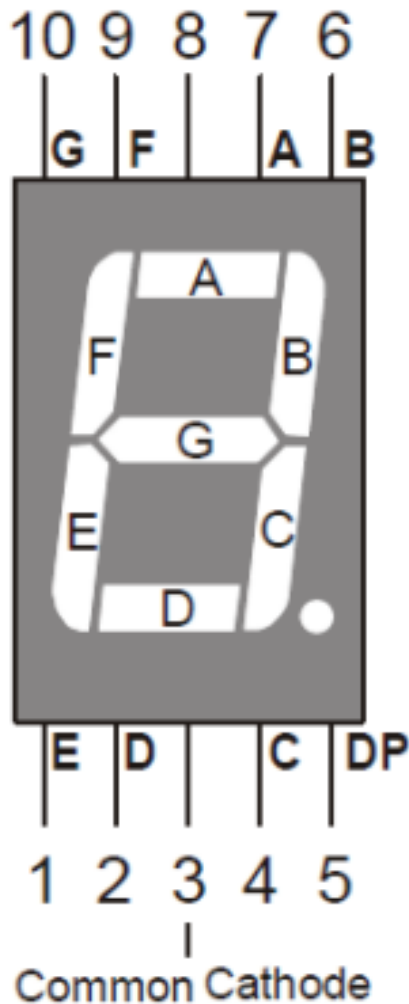Seg a →
Seg b →
Seg c →
Seg d →
Seg e →
Seg f →
Seg g →



















O pino 5 (DP) indica o segmento do ponto (Dot Point)

Após a simplificação, desenhar o circuito e simular em laboratório virtual ou laboratório convencional.

SOLUÇÃO:

O primeiro passo é preencher a tabela da verdade. Observe por exemplo, que na linha 1, onde a entrada é 0001, apenas os segmentos "c e d" ficam apagados, ou NL = 0.

ENTRADAS				DISPLAY	SEGMENTOS						
A	B	C	D		a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0		1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1		1	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0		0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1		0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0		0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1		0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1		1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0		1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1		1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0		0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1		0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0		1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1		0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0		1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1		0	0	1	1	1	1	0

Em minitermos:

$$\text{Seg a} = f(ABCD) = \sum m(0,1,7,8,9,12,14)$$

$$\text{Seg b} = f(ABCD) = \sum m(0,1,2,3,7,8,9,10,12,13)$$

$$\text{Seg c} = f(ABCD) = \sum m(2,4,5,6,8,9,10,11,14,15)$$

$$\text{Seg d} = f(ABCD) = \sum m(0,6,7,9,11,14,15)$$

$$\text{Seg e} = f(ABCD) = \sum m(0,1,2,3,5,10,11,13,14,15)$$

$$\text{Seg f} = f(ABCD) = \sum m(0,1,2,3,4,6,7,8,15)$$

$$\text{Seg g} = f(ABCD) = \sum m(0,1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14)$$

SIMPLIFICAÇÃO POR M.K.

seg a

	00	01	11	10
00	0 1	4	12 1	8 1
01	1 1	5	13	9 1
11	3	7 1	15	11
10	2	6	14 1	10

Quadra:
 $m(0,1,8,9) = \bar{B}\bar{C}$

Par:
 $m(12,14) = AB\bar{D}$

Não implicante:
 $m7 = \bar{A}BCD$

seg b

	00	01	11	10
00	0 1	4	12 1	8 1
01	1 1	5	13 1	9 1
11	3 1	7 1	15	11
10	2 1	6	14	10 1

Quadras:
 $m(0,1,2,3) = \bar{A}\bar{B}$
 $m(8,9,12,13) = \bar{A}\bar{C}$
 $m(0,2,8,10) = \bar{B}\bar{D}$

Par:
 $m(3,7) = \bar{A}CD$

seg c

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

Quadradas:

$$m(8,9,10,11) = \bar{A}\bar{B}$$

$$m(2,6,10,14) = C\bar{D}$$

$$m(10,11,14,15) = AC$$

Par:

$$m(4,5) = \bar{A}B\bar{C}$$

seg d

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

Quadra:

$$m(6,7,14,15) = BC$$

Par:

$$m(9,11) = A\bar{B}D$$

Não implicante:

$$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$$

seg e

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

Quadradas:

$$m(0,1,2,3) = \bar{A}\bar{B}$$

$$m(10,11,14,15) = AC$$

Par:

$$m(5,13) = B\bar{C}D$$

seg f

	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

Quadradas:

$$m(0,1,2,3,4) = \bar{A}\bar{B}$$

$$m(2,3,6,7) = \bar{A}C$$

$$m(0,2,4,6) = \bar{A}\bar{D}$$

Pares:

$$m(0,8) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$m(7,15) = BCD$$

seg g

	00	01	11	10
00	0 1	4 1	12 1	8
01	1 1	5 1	13 1	9
11	3 1	7 1	15	11
10	2 1	6 1	14 1	10 1

Octeto: $m(0,1,2,3,4,5,6,7) = \bar{A}$

Quadras:
 $m(4,5,12,13) = B\bar{C}$

$m(2,6,10,14) = C\bar{D}$

EXPRESSÕES APÓS A SIMPLIFICAÇÃO:

Seg a	$\rightarrow \bar{B}\bar{C} + AB\bar{D} + \bar{A}BCD$
Seg b	$\rightarrow \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}CD$
Seg c	$\rightarrow \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D} + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
Seg d	$\rightarrow BC + \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
Seg e	$\rightarrow \bar{A}\bar{B} + AC + B\bar{C}D$
Seg f	$\rightarrow \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + BCD$
Seg g	$\rightarrow \bar{A} + B\bar{C} + C\bar{D}$

Ou

Seg a $\rightarrow B'C' + ABD' + A'BCD$

Seg b $\rightarrow A'B' + AC' + B'D' + A'CD$

Seg c $\rightarrow AB' + CD' + AC + A'BC'$


Seg d $\rightarrow BC + AB'D + A'B'C'D'$

Seg e $\rightarrow A'B' + AC + BC'D$






Seg f $\rightarrow A'B' + A'C + A'D' + B'C'D' + BCD$

Seg g $\rightarrow A' + BC' + CD'$


Circuito montado no simulador MULTISIM:

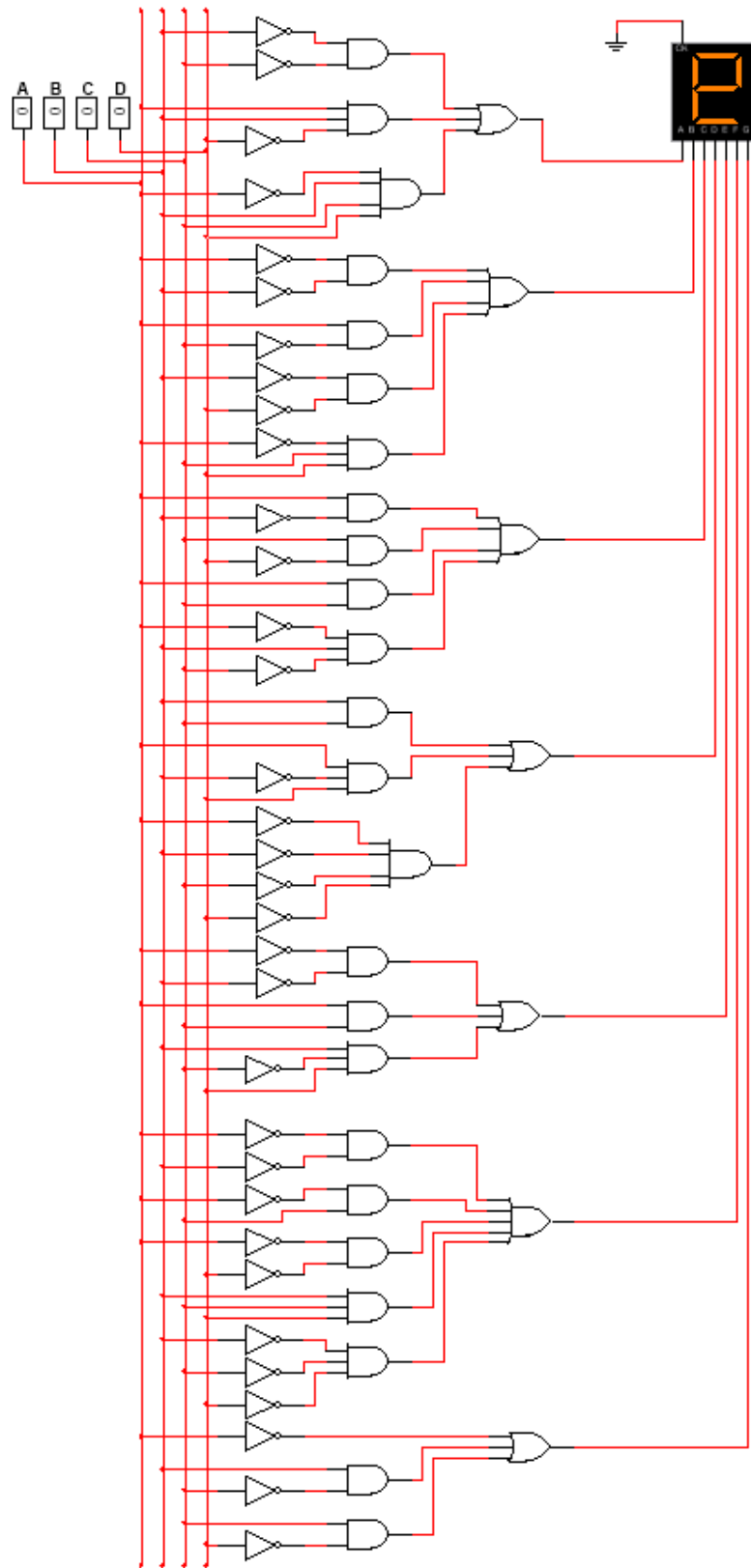

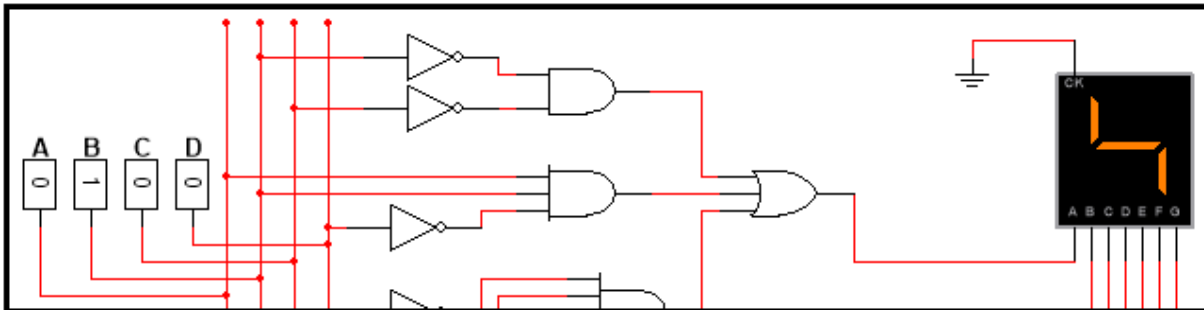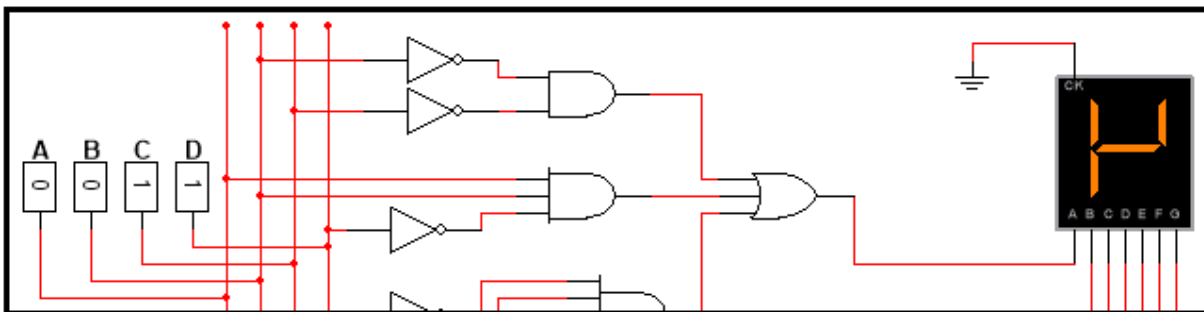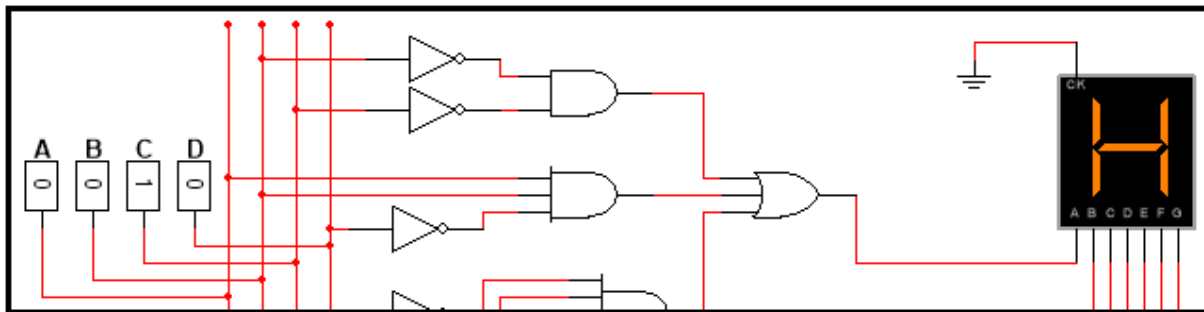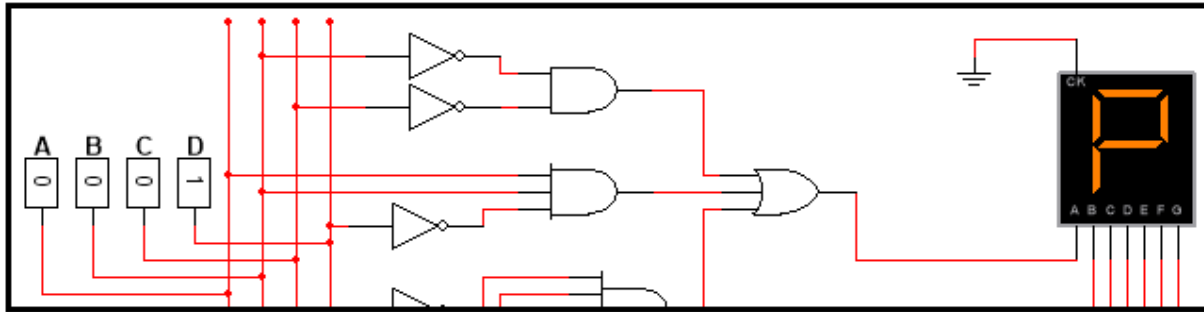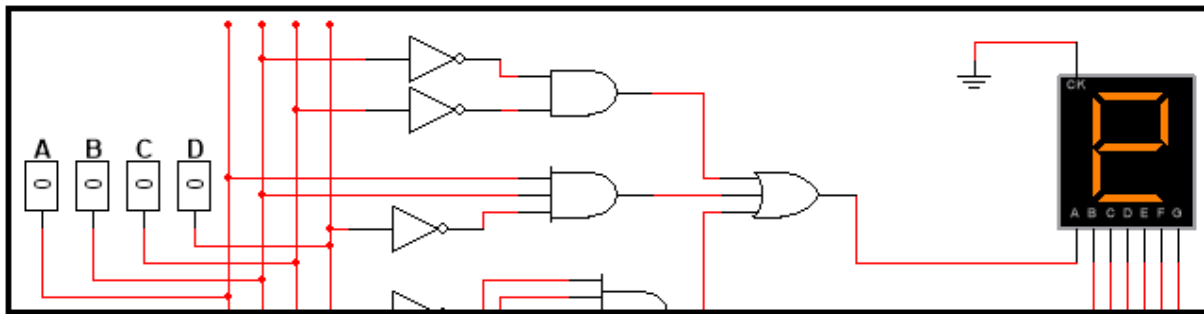
Resultado da simulação: 0000 – 0100 (linhas 0 a 4)



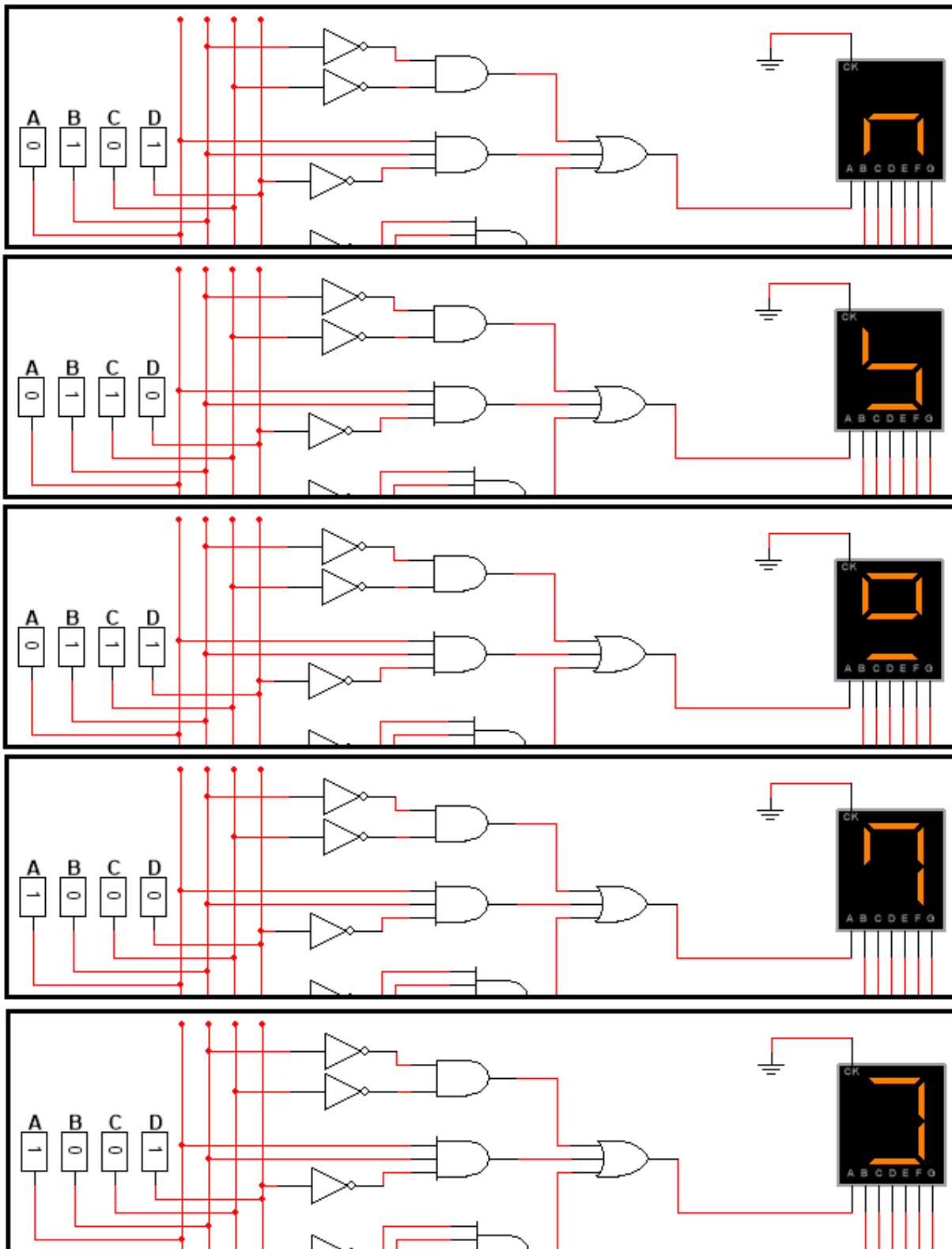
Resultado da simulação: 0101 – 1001 (linhas 5 a 9)



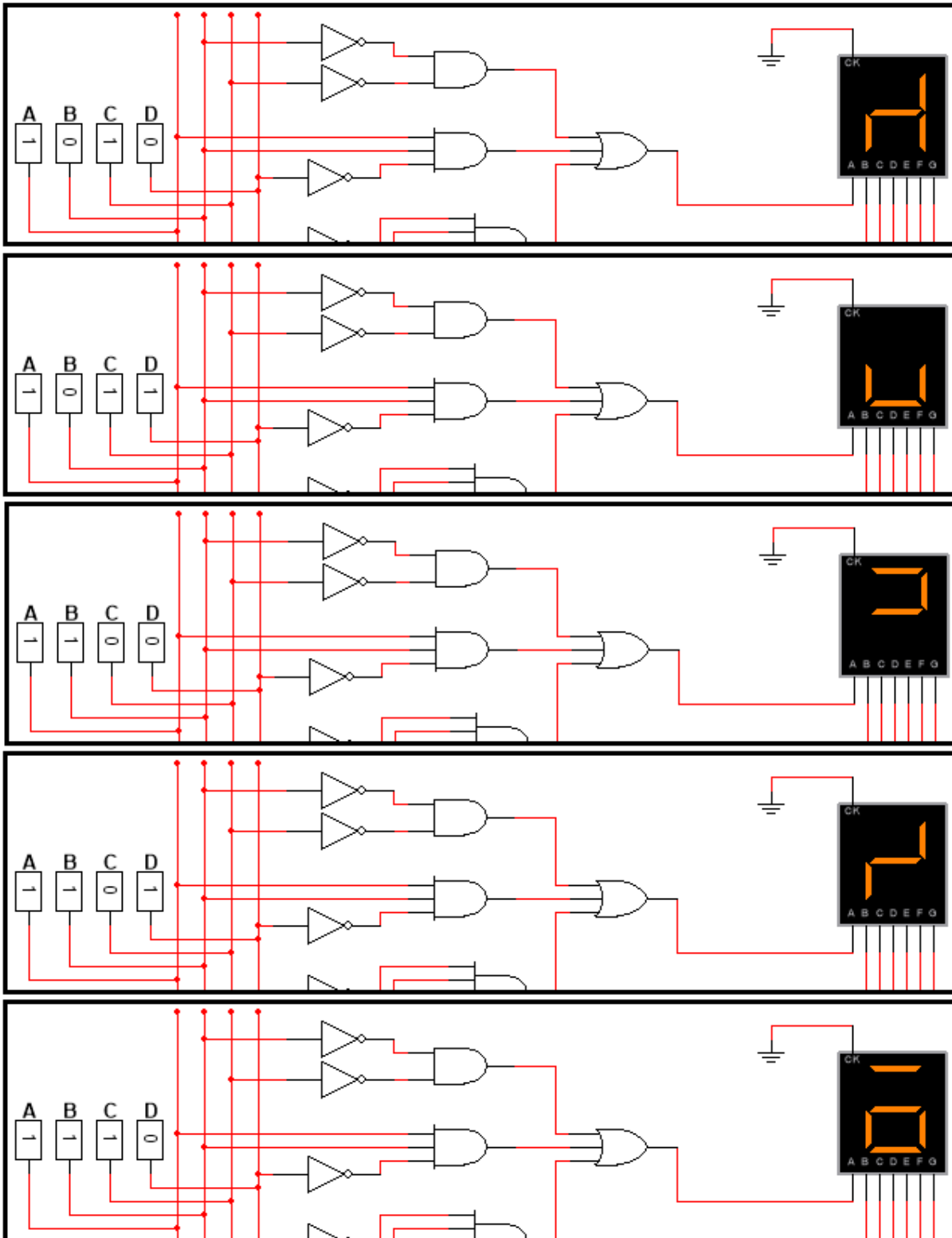Resultado da simulação: 1010 – 1110 (linhas 10 a 14)



Resultado da simulação: 1111 (linha 15)

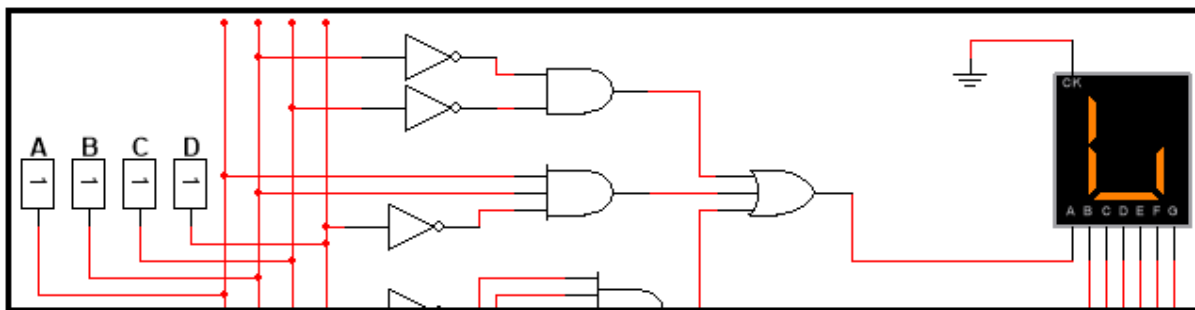

A figura abaixo ilustra o display de 7 segmentos com seus segmentos ativos, mostrando o decimal 8.

Observe que o pino 6 (segmento H) é destinado exclusivamente para a ativação do ponto.

Os pinos 3 e 8 são interligados internamente (CK - catodo comum)

